

实验 6：单周期 CPU 设计与测试

姜帅 221220115

一、实验目的

1. 了解指令执行过程及其与 CPU 基本结构之间的关系。
2. 掌握单周期数据通路及其控制器的设计方法。
3. 掌握 RISC-V 汇编语言程序的基本设计方法。
4. 理解汇编语言程序与机器语言代码之间的对应关系。

二、实验环境

Logisim: <https://github.com/Logisim-Ita/Logisim>

RISC-V 模拟器工具 RARS: <https://github.com/thethirdone/rars>

三、实验内容

CPU中控制指令执行的部件是控制器。控制器输入的是指令操作码op和功能码，输出的是控制信号。控制器的主要设计步骤如下。

- (1) 根据每条指令的功能，分析控制信号的取值，并在表中列出。
- (2) 根据列出的指令和控制信号之间的关系，写出每个控制信号的逻辑表达式。
- (3) 实现取指令部件，设计时序信号，接连模块，实现CPU的综合。

1. 控制器设计实验

RV32I 指令集中包含 47 条基础指令，涵盖了整数运算、存储器访问、控制转移和系统控制几个大类。本次实验中需要实现除了系统控制类的 10 条指令外的 37 条指令，分为整数运算指令（21 条）、控制转移指令（8 条）和存储器访问指令（8 条）。在确定具体指令后生成每个指令对应的控制信号，来控制数据通路部件进行对应的动作。控制信号生产部件根据指令代码中的操作码 opcode、功能码 func3 和功能码 func7 来生成对应的控制信号的。信号表如下：


指令	类型	op[6:0]	func3	func7[5]	ExtOp	RegWr	ALUASrc	ALUBSrc	ALUctr	Branch	MemtoReg	MemWr	MemOp
lui	U	0110111	×	×	001	1	×	10	1111	000	0	0	×
auipc	U	0010111	×	×	001	1	1	10	0000	000	0	0	×
addi	I	0010011	000	×	000	1	0	10	0000	000	0	0	×
slti	I	0010011	010	×	000	1	0	10	0010	000	0	0	×
sltiu	I	0010011	011	×	000	1	0	10	0011	000	0	0	×
xori	I	0010011	100	×	000	1	0	10	0100	000	0	0	×
ori	I	0010011	110	×	000	1	0	10	0110	000	0	0	×
andi	I	0010011	111	×	000	1	0	10	0111	000	0	0	×
slli	I	0010011	001	0	000	1	0	10	0001	000	0	0	×
srlr	I	0010011	101	0	000	1	0	10	0101	000	0	0	×
srai	I	0010011	101	1	000	1	0	10	1101	000	0	0	×
add	R	0110011	000	0	×	1	0	00	0000	000	0	0	×
sub	R	0110011	000	1	×	1	0	00	1000	000	0	0	×
sll	R	0110011	001	0	×	1	0	00	0001	000	0	0	×
slt	R	0110011	010	0	×	1	0	00	0010	000	0	0	×
sltu	R	0110011	011	0	×	1	0	00	0011	000	0	0	×
xor	R	0110011	100	0	×	1	0	00	0100	000	0	0	×
srl	R	0110011	101	0	×	1	0	00	0101	000	0	0	×
sra	R	0110011	101	1	×	1	0	00	1101	000	0	0	×
or	R	0110011	110	0	×	1	0	00	0110	000	0	0	×
and	R	0110011	111	0	×	1	0	00	0111	000	0	0	×

jal	J	1101111	×	×	100	1	1	01	0000	001	0	0	×
jalr	I	1100111	000	×	000	1	1	01	0000	010	0	0	×
beq	B	1100011	000	×	011	0	0	00	0010	100	×	0	×
bne	B	1100011	001	×	011	0	0	00	0010	101	×	0	×
blt	B	1100011	100	×	011	0	0	00	0010	110	×	0	×
bge	B	1100011	101	×	011	0	0	00	0010	111	×	0	×
bltu	B	1100011	110	×	011	0	0	00	0011	110	×	0	×
bgeu	B	1100011	111	×	011	0	0	00	0011	111	×	0	×
lb	I	0000011	000	×	000	1	0	10	0000	000	1	0	101
lh	I	0000011	001	×	000	1	0	10	0000	000	1	0	110
lw	I	0000011	010	×	000	1	0	10	0000	000	1	0	000
lbu	I	0000011	100	×	000	1	0	10	0000	000	1	0	001
lhu	I	0000011	101	×	000	1	0	10	0000	000	1	0	010
sb	S	0100011	000	×	010	0	0	10	0000	000	×	1	101
sh	S	0100011	001	×	010	0	0	10	0000	000	×	1	110
sw	S	0100011	010	×	010	0	0	10	0000	000	×	1	000


根据上表的定义，列出每个控制信号的逻辑表达式

实验步骤如下：

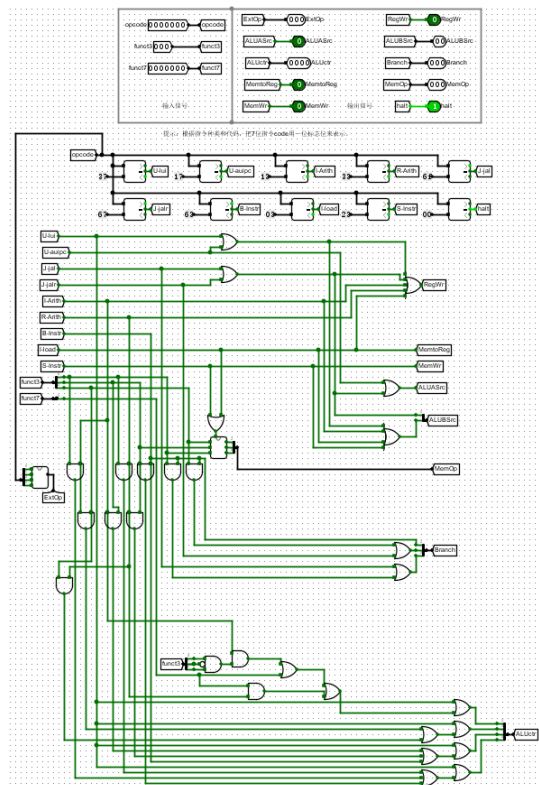- 1) 创建子电路。在 Logisim 中添加一个名为“控制器”的子电路，双击该子电路名称，在右侧工作区中构建相应电路。
- 2) 设计子电路。在工作区中添加所需的逻辑门、输入/输出引脚。根据逻辑表达式进行线路连接，添加标识符和电路功能描述信息，得到完整的控制器电路。为了方便程序的结束执行，定义了一个输出信号 halt，当指令操作码 opcode=0000000 时，赋值为 1，反相输出到 PC 寄存器的使能端，中止程序的执行。可以根据不同类型指令操作码进行比较输出 1 位标志位。设计电路如下：



3) 仿真测试输入与输出是否正确对应。

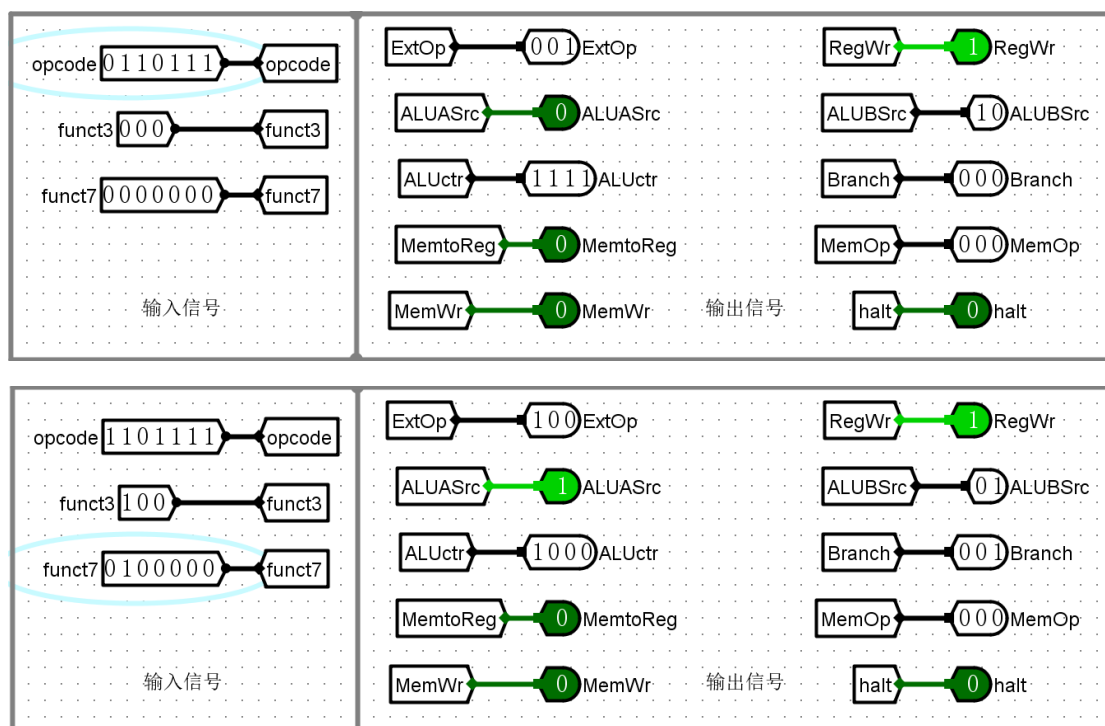

4) 封装电路

2. 单周期 CPU 设计实验

在单周期 CPU 中，每条的指令都需要在一个时钟周期内完成。本次实验中，以时钟下降沿为每个时钟周期的开始，写入操作在时钟下降沿时同步实现；读取操作异步实现，只要输入有效地址后，立即输出对应数据。


单周期 CPU 需要考虑的时序信号，有复位信号 Reset、片选信号 Sel、中止信号 halt 等。复位信号 Reset，用来初始化 CPU 中各个部件的控制信号，设置 PC 寄存器的起始址。

指令存储器和数据存储器的片选信号 Sel，高电平有效。只要 CPU 的复位信号撤销，该信号设置恒为 1。数据存储器的清零信号可与复位信号相连。写使能信号 MemWr，高电平有效，在指令执行过程中赋值。

程序执行结束后，中止信号 halt 有效，PC 寄存器使能端无效，停止输出。

CPU 由不同模块构成，分工协作完成功能。在前期的实验中已经完成全部模块的设计。lab3：寄存器堆模块；lab4：ALU 模块；lab5：数据存储器、取指令部件和数据通路模块。本次实验完成了控制器模块。

依据如下原理图，综合利用这上述模块，设计单周期 CPU。

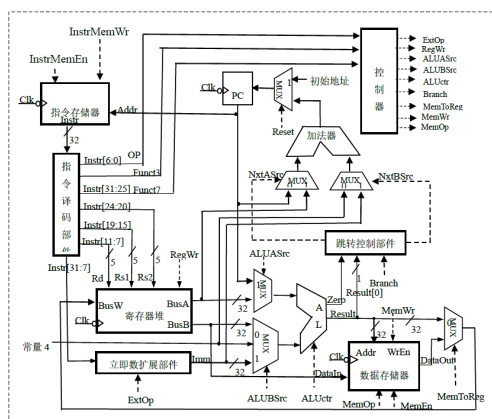


实验步骤如下：

1) 创建子电路。在 Logisim 中添加一个名为“单周期 CPU”的子电路，双击该子电路名称，在右侧工作区中构建相应电路。

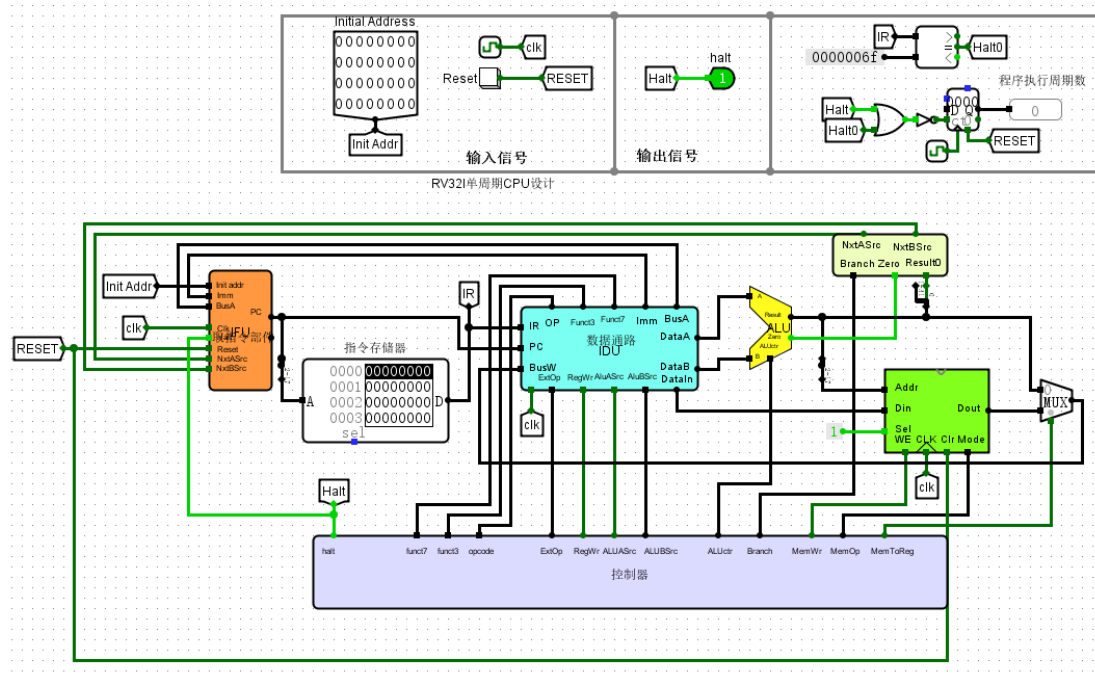2) 设计子电路。在 logisim 的 project 菜单下添加 logisim 库文件，把实验 3、实验 4 和实验 5 的设计文件添加到 lab6 的项目中。（为方便修改调试，本人在 lab6 中复写了部分元件）

在工作区中放置取指令部件 IFU、指令存储器 ROM、数据通路 IDU、ALU、数据存储器模块和控制单元部件，以及输入输出引脚和隧道，布局引脚。根据模块中定义信号进行连接。设置指令存储器和数据存储器的属性，片选信号都定义为高电平有效。指令存储器的地址位宽设置为 16 位，数据位宽设置为 32 位。实验电路设计如下：



3) 仿真测试(见以下实验)

3. 用累加和程序验证 CPU 设计

（本报告略过机器码编译过程，直接使用编译好的机器码文件验证 CPU 功能）

在单周期 CPU 的指令存储器（ROM）中装载计算累加和可执行机器代码镜像文件 sum.hex，在数据存储器地址 0 单元中设置初始参数，然后启动时钟信号，执行程序，观察输出结果，验证 CPU 设计的正确性。


实验步骤如下：

1) 在 Logisim 中，打开单周期 CPU 电路图，用鼠标右键点击指令存储器（ROM 组件），选择装载镜像（load image）命令，将镜像文件 sum.hex 加载到指令存储器起始地址 0 单元中。




2) 在 CPU 电路图中选中数据存储器组件，进入子电路，在最低字节的 RAM 组件地址 0x0000 处，用 16 进制编辑器写入参数 0x64。

 3) 执行 CPU 电路，选择时钟连续(1kHz) 程序结束后，进入数据存储器查看结果：



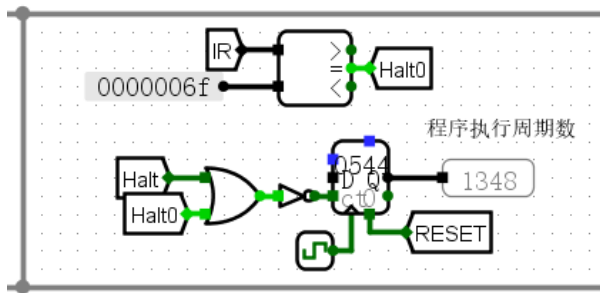
4. 排序算法测试


按照实验 pdf 要求分别加载冒泡排序，快速排序的实验文件，运行 CPU，查看结果
冒泡排序：



Logisim: 十六进制编辑器	Logisim: 十六进制编辑器	Logisim: 十六进制编辑器	Logisim: 十六进制编辑器
文件 编辑 工程 电路仿真 窗口 帮助	文件 编辑 工程 电路仿真 窗口 帮助	文件 编辑 工程 电路仿真 窗口 帮助	文件 编辑 工程 电路仿真 窗口 帮助
0000 00 00 ff 06 09 04 01 00 0008 02 00 00 00 00 00 ff fe 0010 ff ff 00 00 fc 00 ff 00 0018 fb 00 00 01 00 ff 08 00 0020 fd 0a 00 00 00 00 00 00 0028 00 00 00 00 00 00 00 00 0030 00 00 00 00 00 09 0b 53 0038 00 00 00 00 00 00 00 00 0040 00 00 00 00 00 00 00 00 0048 00 00 00 00 00 00 00 00 0050 00 00 00 00 00 00 00 00 0058 00 00 00 00 00 00 00 00 0060 00 00 00 00 00 00 00 00 0068 00 00 00 00 00 00 00 00 0070 00 00 00 00 00 00 00 00 0078 00 00 00 00 00 00 00 00 0080 00 00 00 00 00 00 00 00 0088 00 00 00 00 00 00 00 00 0090 00 00 00 00 00 00 00 00 0098 00 00 00 00 00 00 00 00 00a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00a8 00 00 00 00 00 00 00 00 00b0 00 00 00 00 00 00 00 00 00b8 00 00 00 00 00 00 00 00 00c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00c8 00 00 00 00 00 00 00 00 00d0 00 00 00 00 00 00 00 00 00d8 00 00 00 00 00 00 00 00 00e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00e8 00 00 00 00 00 00 00 00 00f0 00 00 00 00 00 00 00 00 00f8 00 00 00 00 00 00 00 00 0100 00 00 00 00 00 00 00 00 0108 00 00 00 00 00 00 00 00	0000 00 00 c1 80 00 c5 30 05 0008 b0 07 4f e6 df e7 e7 e7 0010 f9 c6 a6 07 df 00 01 11 0018 1f c1 00 01 00 01 c0 11 0020 9f a0 00 00 00 00 00 00 0028 00 00 00 00 00 01 01 01 0030 02 06 13 2d 5b 89 53 72 0038 00 00 00 00 00 00 00 00 0040 00 00 00 00 00 00 00 00 0048 00 00 00 00 00 00 00 00 0050 00 00 00 00 00 00 00 00 0058 00 00 00 00 00 00 00 00 0060 00 00 00 00 00 00 00 00 0068 00 00 00 00 00 00 00 00 0070 00 00 00 00 00 00 00 00 0078 00 00 00 00 00 00 00 00 0080 00 00 00 00 00 00 00 00 0088 00 00 00 00 00 00 00 00 0090 00 00 00 00 00 00 00 00 0098 00 00 00 00 00 00 00 00 00a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00a8 00 00 00 00 00 00 00 00 00b0 00 00 00 00 00 00 00 00 00b8 00 00 00 00 00 00 00 00 00c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00c8 00 00 00 00 00 00 00 00 00d0 00 00 00 00 00 00 00 00 00d8 00 00 00 00 00 00 00 00 00e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00e8 00 00 00 00 00 00 00 00 00f0 00 00 00 00 00 00 00 00 00f8 00 00 00 00 00 00 00 00 0100 00 00 00 00 00 00 00 00 0108 00 00 00 00 00 00 00 00	0000 04 91 01 00 05 06 05 07 0008 50 a7 a6 d6 a0 a2 87 94 0010 85 07 06 86 f0 80 01 26 0018 f0 20 05 01 80 01 05 26 0020 f0 20 00 00 00 00 00 00 0028 03 05 1f 2a 4a 5f 96 d4 0030 bf 1a d6 c6 8d 68 2b 4e 0038 00 00 00 00 00 00 00 00 0040 00 00 00 00 00 00 00 00 0048 00 00 00 00 00 00 00 00 0050 00 00 00 00 00 00 00 00 0058 00 00 00 00 00 00 00 00 0060 00 00 00 00 00 00 00 00 0068 00 00 00 00 00 00 00 00 0070 00 00 00 00 00 00 00 00 0078 00 00 00 00 00 00 00 00 0080 00 00 00 00 00 00 00 00 0088 00 00 00 00 00 00 00 00 0090 00 00 00 00 00 00 00 00 0098 00 00 00 00 00 00 00 00 00a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00a8 00 00 00 00 00 00 00 00 00b0 00 00 00 00 00 00 00 00 00b8 00 00 00 00 00 00 00 00 00c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00c8 00 00 00 00 00 00 00 00 00d0 00 00 00 00 00 00 00 00 00d8 00 00 00 00 00 00 00 00 00e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00e8 00 00 00 00 00 00 00 00 00f0 00 00 00 00 00 00 00 00 00f8 00 00 00 00 00 00 00 00 0100 00 00 00 00 00 00 00 00 0108 00 00 00 00 00 00 00 00	0000 13 17 13 ef 13 13 93 93 0008 63 03 83 63 23 23 93 e3 0010 93 93 63 13 ef 67 13 23 0018 ef 83 13 13 ef 67 13 23 0020 ef 23 6f 00 00 32 46 aa 0028 e5 dc 40 f8 20 80 a0 c0 0030 20 80 20 c0 80 00 80 00 0038 00 00 00 00 00 00 00 00 0040 00 00 00 00 00 00 00 00 0048 00 00 00 00 00 00 00 00 0050 00 00 00 00 00 00 00 00 0058 00 00 00 00 00 00 00 00 0060 00 00 00 00 00 00 00 00 0068 00 00 00 00 00 00 00 00 0070 00 00 00 00 00 00 00 00 0078 00 00 00 00 00 00 00 00 0080 00 00 00 00 00 00 00 00 0088 00 00 00 00 00 00 00 00 0090 00 00 00 00 00 00 00 00 0098 00 00 00 00 00 00 00 00 00a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00a8 00 00 00 00 00 00 00 00 00b0 00 00 00 00 00 00 00 00 00b8 00 00 00 00 00 00 00 00 00c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00c8 00 00 00 00 00 00 00 00 00d0 00 00 00 00 00 00 00 00 00d8 00 00 00 00 00 00 00 00 00e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00e8 00 00 00 00 00 00 00 00 00f0 00 00 00 00 00 00 00 00 00f8 00 00 00 00 00 00 00 00 0100 00 00 00 00 00 00 00 00 0108 00 00 00 00 00 00 00 00
打开... 保存... 关闭窗口	打开... 保存... 关闭窗口	打开... 保存... 关闭窗口	打开... 保存... 关闭窗口

快速排序：

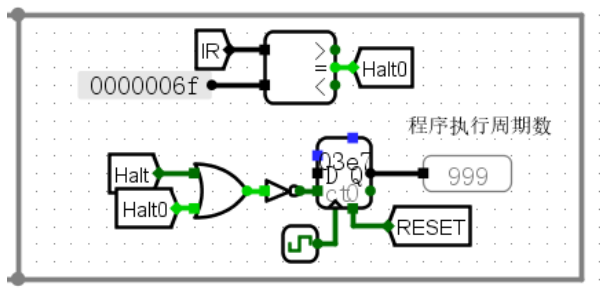

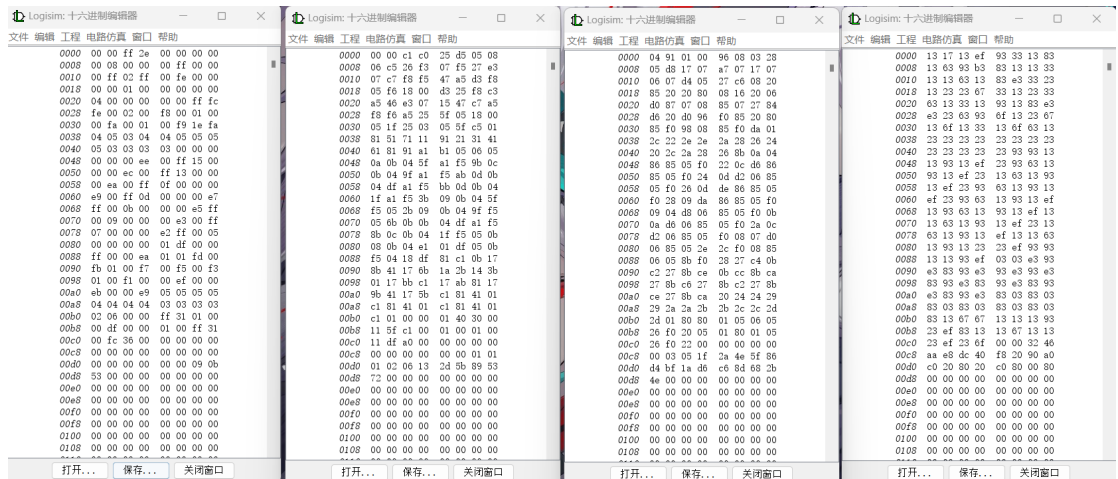

结果与预期相符

四、思考题

1. 在累加和计算程序中，添加溢出判读语句，并把最大的不溢出累计和以及累加序数保存到数据存储器中输出。

溢出判断：

下一次累加结果比上一次小(或变为负数)

对应判断指令: blt r1, r2, exit (ble 为 branch <, r1 中为此次运算结果, r2 中为上次运算结果, exit 为跳转位置)

保存输出：

sw r3, r2, imm(保存 r2 中内容，即不溢出累计和到数据存储器相应地址中)

sw r4, r0, imm(保存 r0 中内容，即累加序数到数据存储器相应地址中)

2. 如果分支跳转指令不在 ALU 内部使用减法运算来实现，而是在 ALU 外使用独立比较器来实现，说说单周期 CPU 的电路原理图中需要做哪些修改？

添加额外的比较器，比较器接收 busA 和 busB 两个数据，输出 0 或 1，输出送到 ALU zero 原本送到的位置，ALU zero 输出端取消。

3. 实现单周期 CPU 后，如何实现键盘输入、TTY 输出部件等输入输出设备的数据访问，构建完整的计算机系统。

通过存储器(缓冲区)建立 cpu 和输入输出部件之间的联系，在 cpu 中设置 MAR（存储器地址寄存器）和 MDR（存储器数据寄存器）例如，通过键盘输入时，键入的数据会转换为二进制暂存到键盘缓冲区（一块实际的内存区域），等 CPU 从缓冲区中存取数据。

4. 如果需要实现 5 级流水线 RV32I CPU，则如何在单周期 CPU 基础上进行修改

一种方案：

- ① 将 CPU 的各部件按阶段划分，分别为，取指令段（IF），指令译码（ID），执行（EX），访存（M），写回（WB），在五个阶段之间添加流水段寄存器，用于存放当前流水段传输到后面所有流水段的信息。
- ② 重新设计控制信号，ID 段的控制信号有 ExtOp，EX 段有 ALUASrc，ALUBSrc，ALUctr，M 段有 MenWr，Branch，Jump，WB 段有 MemtoReg，RegWr。
- ③ 处理冒险，为转发和动态预测等冒险处理机制添加相应的电路。